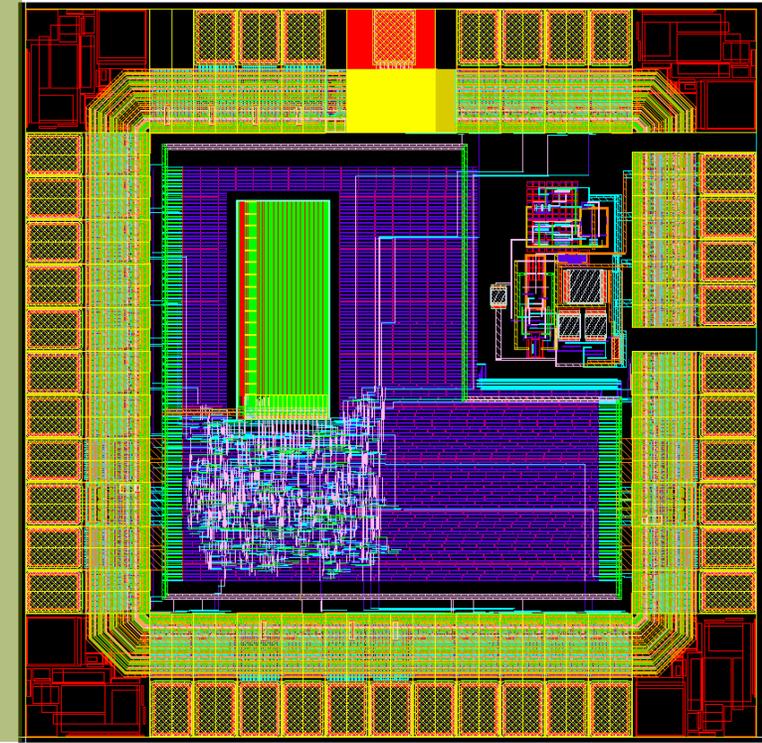




# Techno des Circuits Numériques

EN208


Yannick Bornat



# Plan du cours

## 8 séances de CM :


- |       |  |                            |
|-------|--|----------------------------|
| 1     | - Rappels sur le VHDL  | Y. Bornat                  |
| 2     | - Intro : culture de l'industrie   | S. Renaud (mardi prochain) |
| 3,4   | - <b>FPGA : Architecture, placement/routage</b>                          | Y. Bornat                  |
| 5,6,7 | - familles de CI numériques :<br>caractéristiques<br>performances<br>... | S. Renaud                  |
| 8     | - Test   | S. Renaud                  |

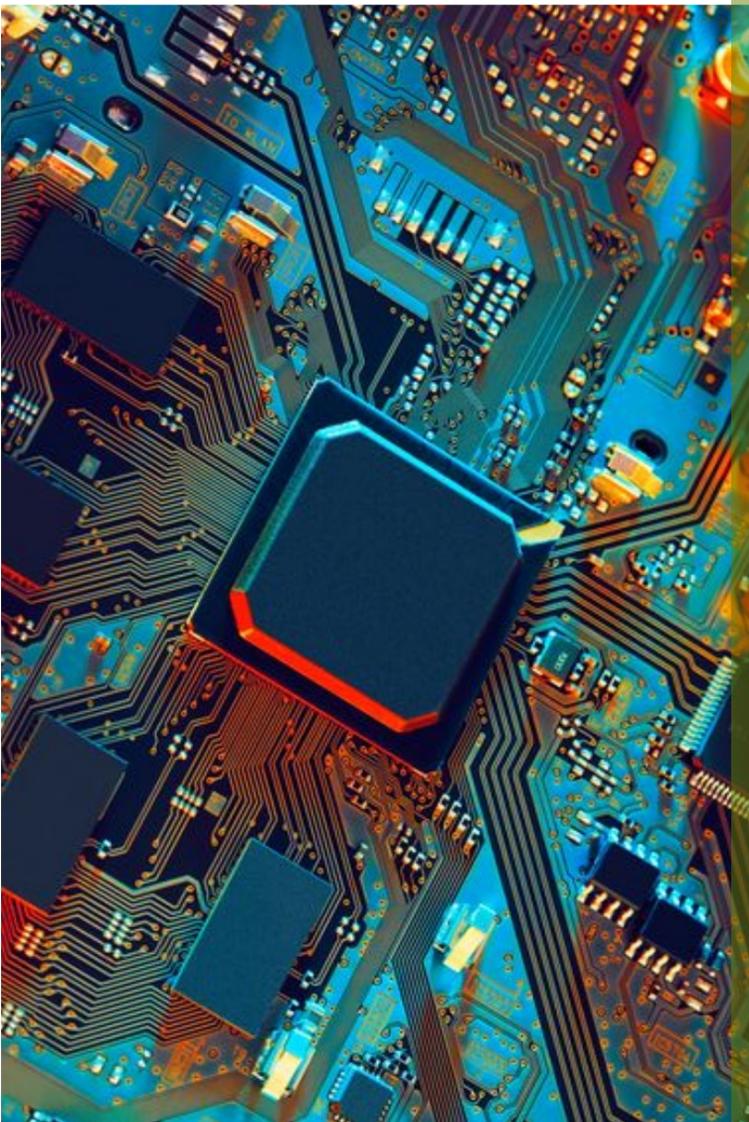

# Le FPGA sa vie, son œuvre...

EN208

Yannick Bornat

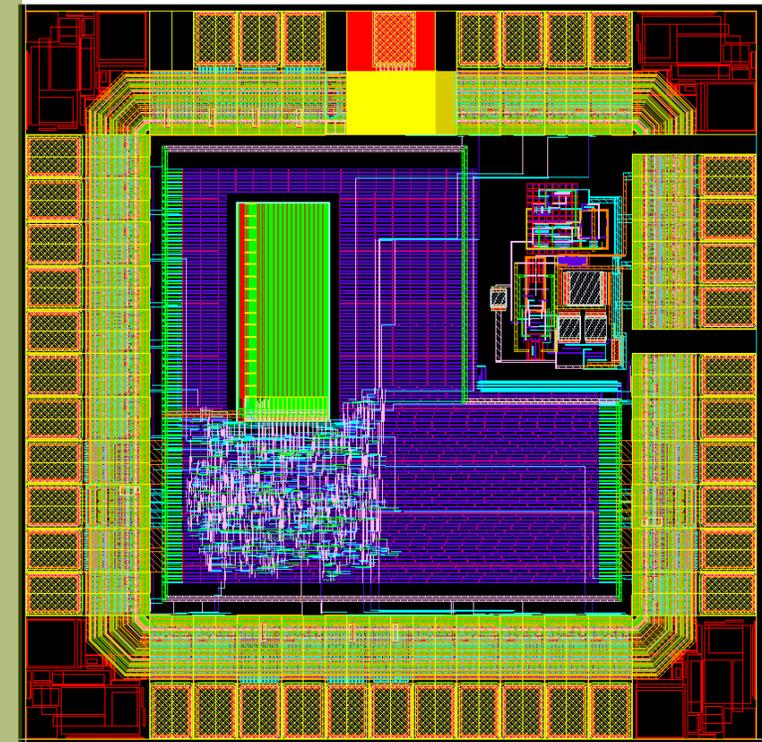




# Faire du calcul avec des portes logiques ...

Pour l'instant, on n'a vu que les fonctions de base :

- NOT
- NAND
- NOR

(Version CMOS)

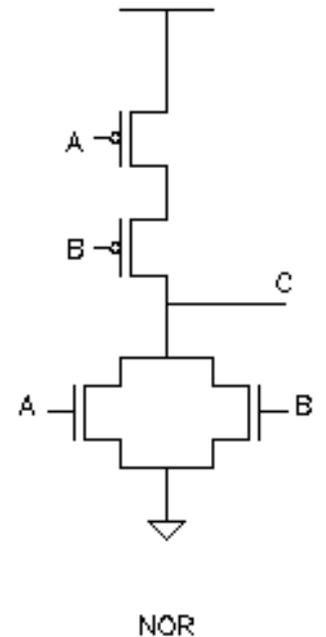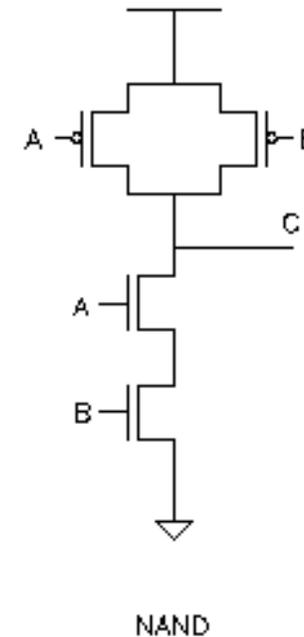
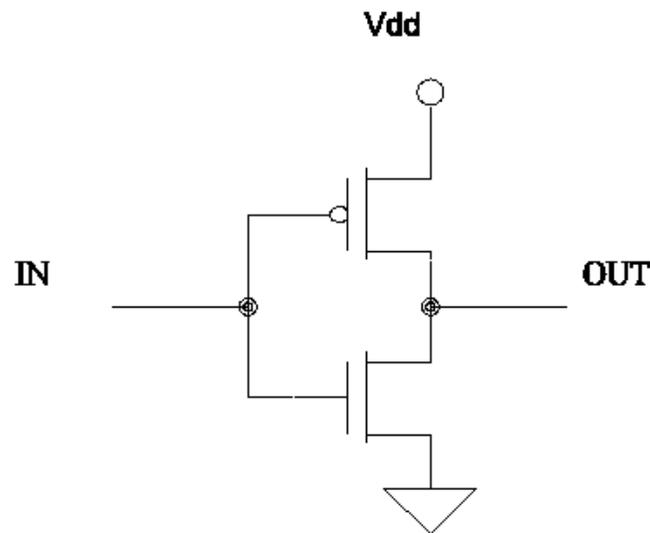
- Possibilité de créer des versions à 3, 4 +++ entrées


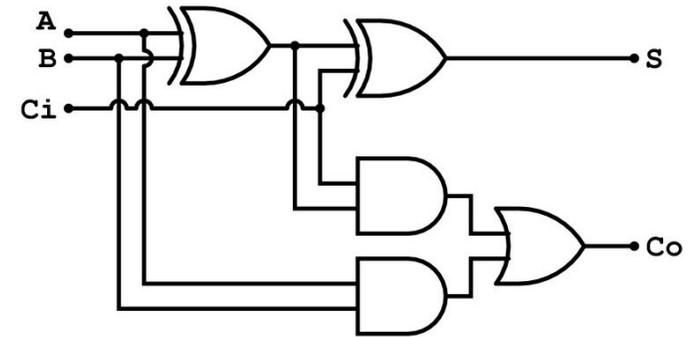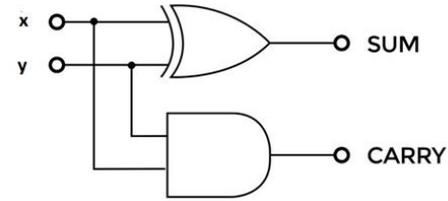
# Faire du calcul avec des portes logiques ...

L'addition :

- 2 valeurs sur 1 bit : facile...
- 3 valeurs sur 1 bit : un peu moins facile :
- 2 valeurs sur n bits ...




$$\begin{array}{r} \text{X X X X X X} \\ + \text{X X X X X X} \\ \hline = \text{X X X X X X} \end{array} \Rightarrow$$

$$\begin{array}{r} \text{X X X X X X} \\ + \text{X X X X X X} \\ \hline = \text{X X X X X X} \end{array}$$

# Faire du calcul avec des portes logiques ...

L'addition : Schéma final :

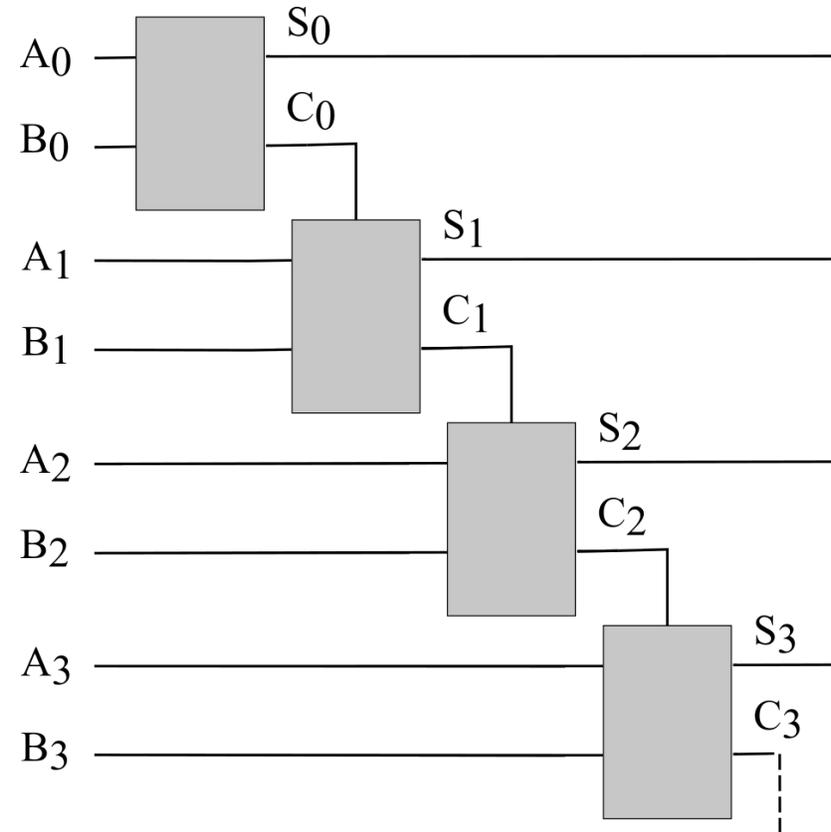

# Faire du calcul avec des portes logiques ...

## Cas particulier : le compteur

# Faire du calcul avec des portes logiques ...


## Cas particulier : la soustraction / le décompteur

– Le truc important :

$$\text{not}(A) = -A - 1 \quad \text{ou} \quad -A = \text{not}(A) + 1$$

Pour faire les deux :

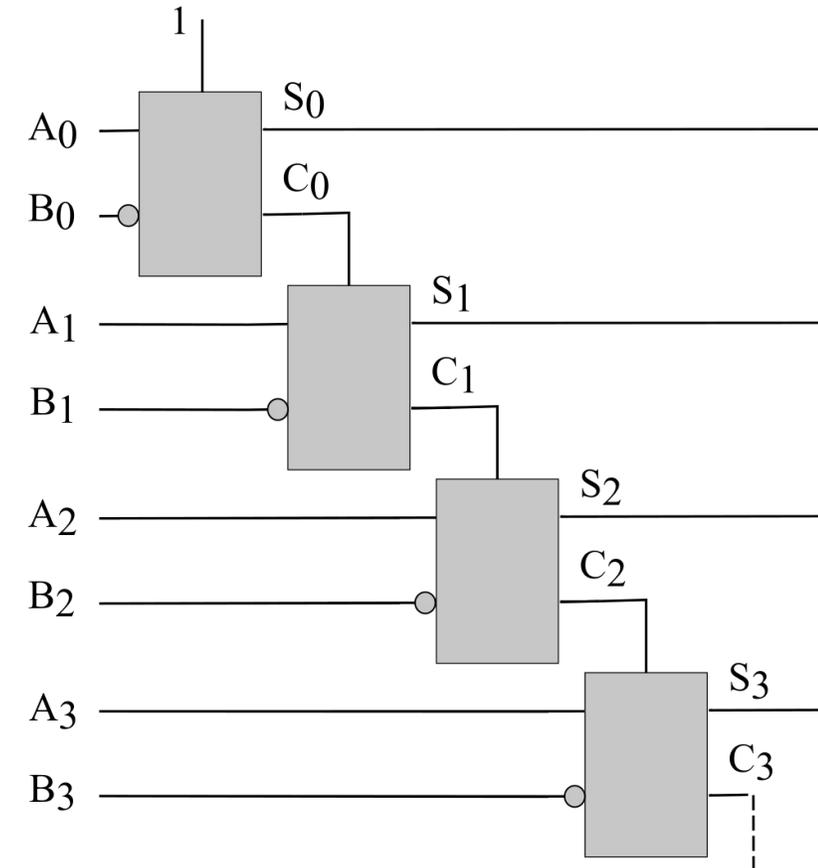- Bit sub en entrée
  - Connecté au premier carry
  - En XOR avec l'entrée B



# Faire du calcul avec des portes logiques ...

## Focus : le chemin critique ...

- Définition :
  - Le temps de propagation le plus long entre les entrées et la/les sorties
- Détermine la fréquence max de fonctionnement
- Permet d'identifier la partie à optimiser pour monter en fréquence

# Faire du calcul avec des portes logiques ...

## La multiplication :

- 2 valeurs sur 1 bit : facile...
  - Table de multiplication à connaître par cœur :
  
- 2 valeurs sur n bits :

# Faire du calcul avec des portes logiques ...

## La multiplication : schéma final

# Faire du calcul avec des portes logiques ...

## La division/modulo :

- Pareil : on fait comme à la main
  - Difficulté : les prises de décision
  - Pour chaque nouveau bit, deux possibilités
    - Plusieurs chemins critiques
- Solution lente: méthode itérative
  - On traite un nouveau bit à chaque front d'holorge
- Solution intermédiaire :
  - On traite n bits à chaque front d'horloge (radix n):
    - N fois plus rapide
    - Moins complexe que tout en une fois
- Possibilité de faire un pipeline pour augmenter les perfs en fréquence

# Faire du calcul avec des portes logiques ...

## Le reste :

- On se démerde au cas par cas
- souvent : suite mathématique qui converge vers la solution
  - Le plus rapide : dichotomie par fonction réciproque
- Cas particulier : en trigo : CORDIC

# Supports de Calcul



Processeur  
DSP  
GPU



FPGA

ASIC



# Supports de Calcul

## Le processeur

# Circuits logiques reconfigurables

## Types de circuits :

- PLD
- CPLD
- FPGA

## (re)configuration :

- One-time (fusibles)
- EEPROM
- SRAM (volatile)

## Techno :

- Low cost
- Low power
- High Freq

# Circuits logiques reconfigurables

**PAL / GAL / PLD : le bourrin !**

- Programmable Array Logic
- Generic Array Logic
- Programmable Logic Device

**Techno / architecture / mémoire ...**

# Circuits logiques reconfigurables

**PAL / GAL / PLD : le bourrin !**

- Programmable Array Logic
- Generic Array Logic
- Programmable Logic Device


**Toutes les entrées sont complémentées**

**Une matrice de connexion vers des opérateurs ET**

**Une matrice de connexion des opérateurs ET vers les opérateurs OU**

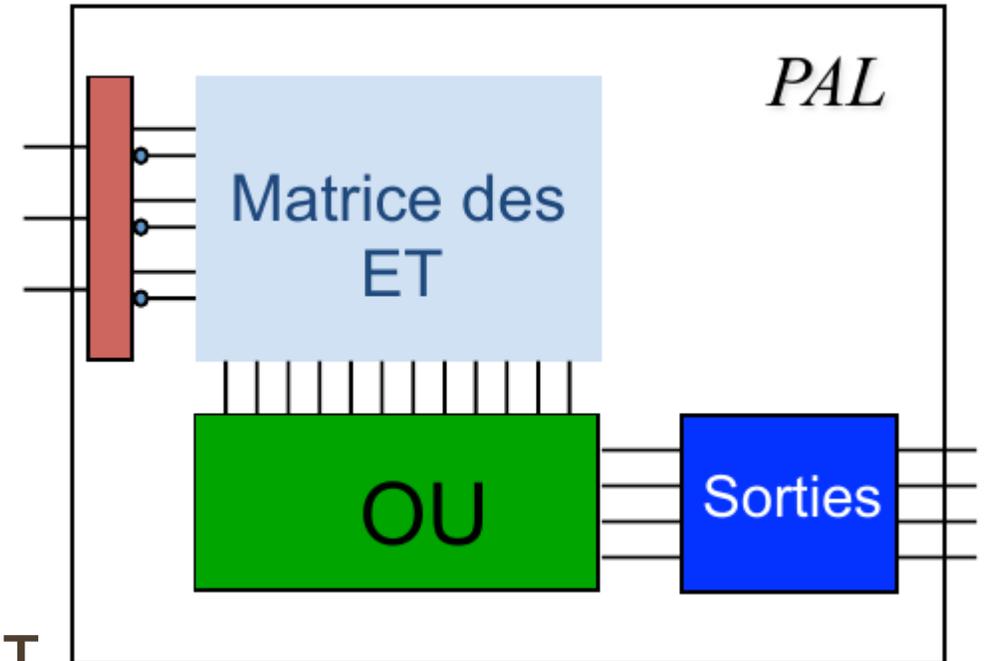**Un (éventuel) étage de sortie**

- Inverseurs
- Logique 3 états
- Regsitres
- ...




# Circuits logiques reconfigurables

PAL / GAL / PLD : le bourrin !

Une connexion, c'est ....  
... un transistor contrôlé par un bit mémoire

Passant => connecté  
Bloqué => déconnecté

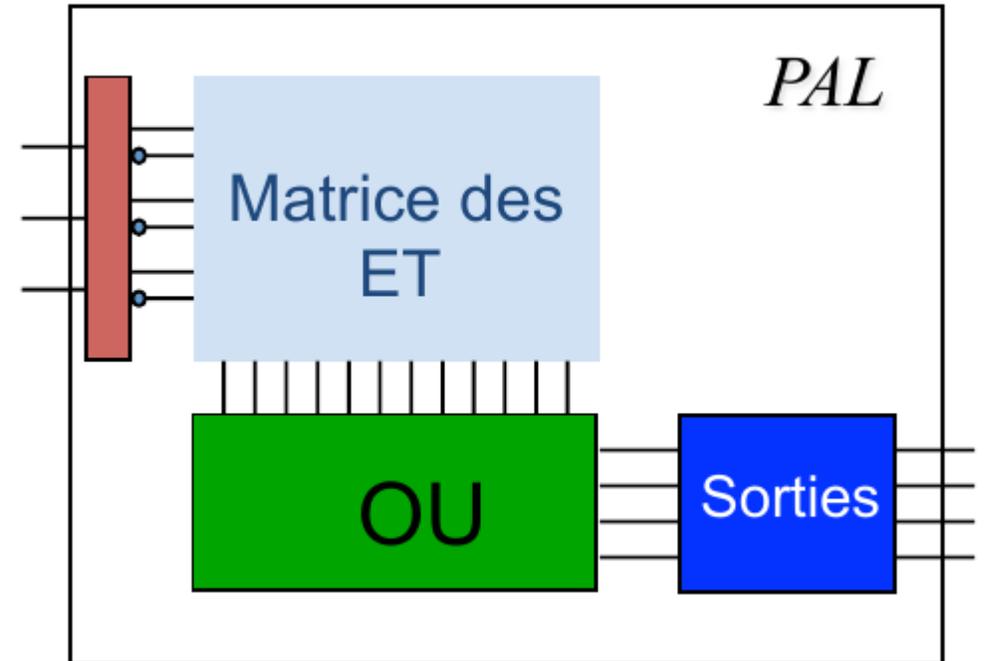Reconfigurer le composant, c'est mettre à jour l'ensemble de ces bits de contrôle. Et puis c'est tout.



# Circuits logiques reconfigurables


## CPLD : le subtil !

### Constat :

- On n'utilise jamais TOUTES les entrées dans une équation logiques
- Pas besoin de garantir qu'il soit possible de tout combiner
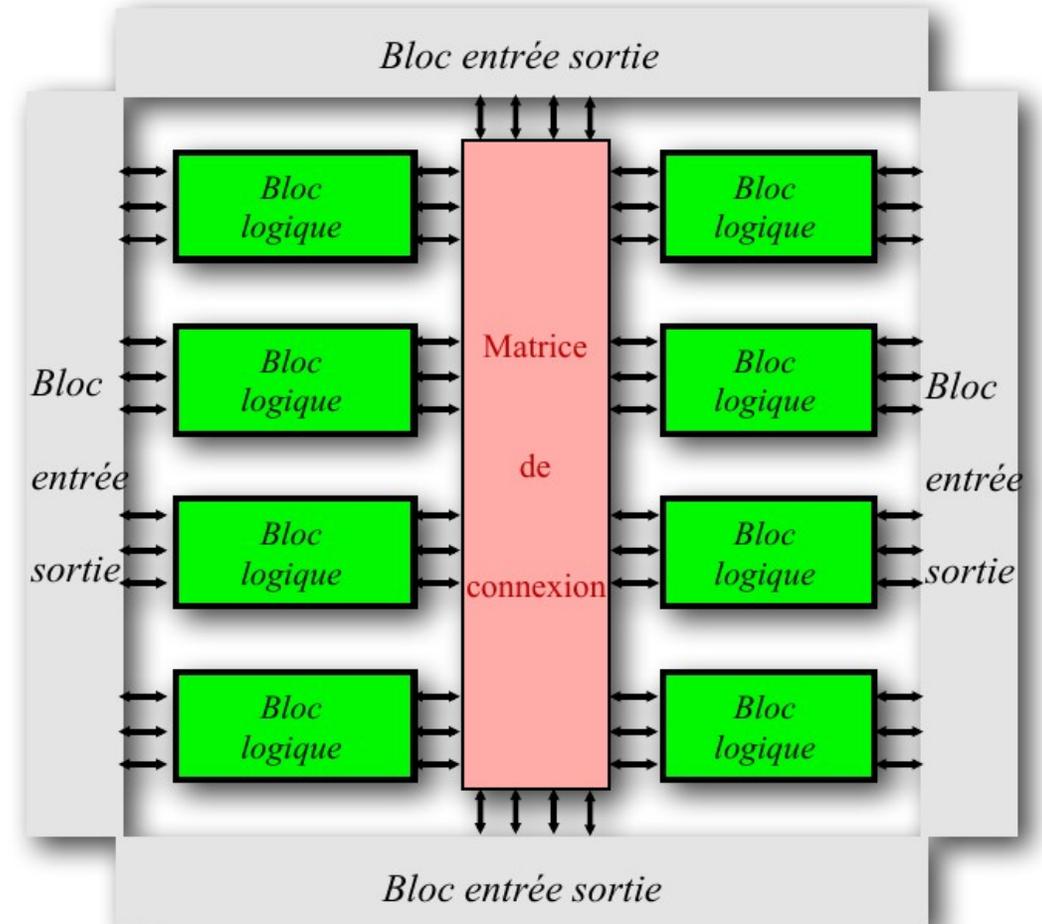
### Architecture :

- Similaire à plusieurs PLD reliés à l'aide d'une matrice (configurable) de connexions




# Circuits logiques reconfigurables

## FPGA : le tricheur !

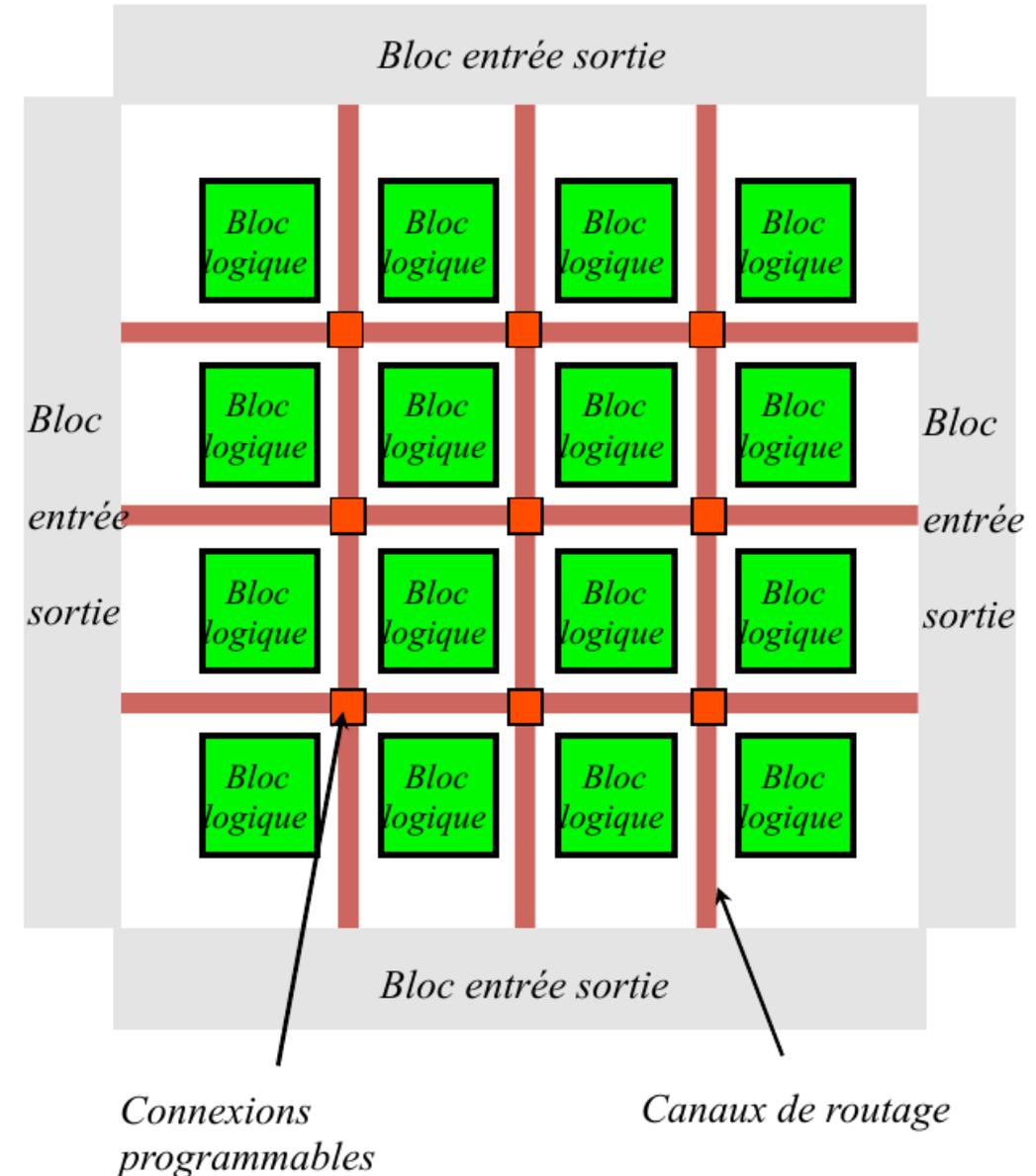
### Constat :

- On n'a pas besoin de portes logiques, juste de quelque chose qui y ressemble "suffisamment"
  - Augmentation de la densité
- Au-delà d'une certaine taille, pas besoin de centraliser les interconnexions
  - Généralement peu d'interconnexions lointaines




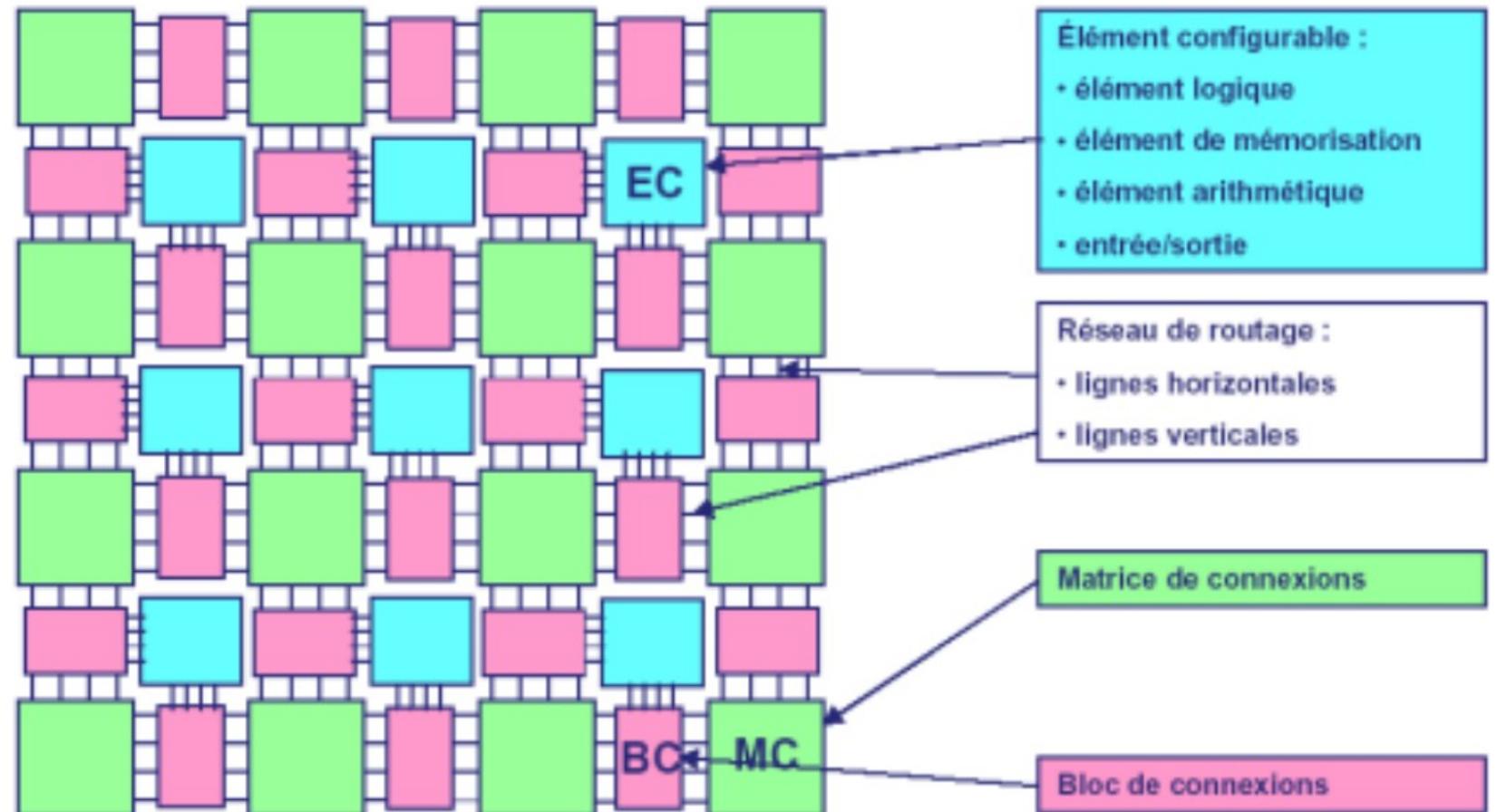
# Structure interne d'un FPGA : principe

Explications techniquement simplistes,  
mais ça donne une bonne idée...




# Structure interne d'un FPGA : principe

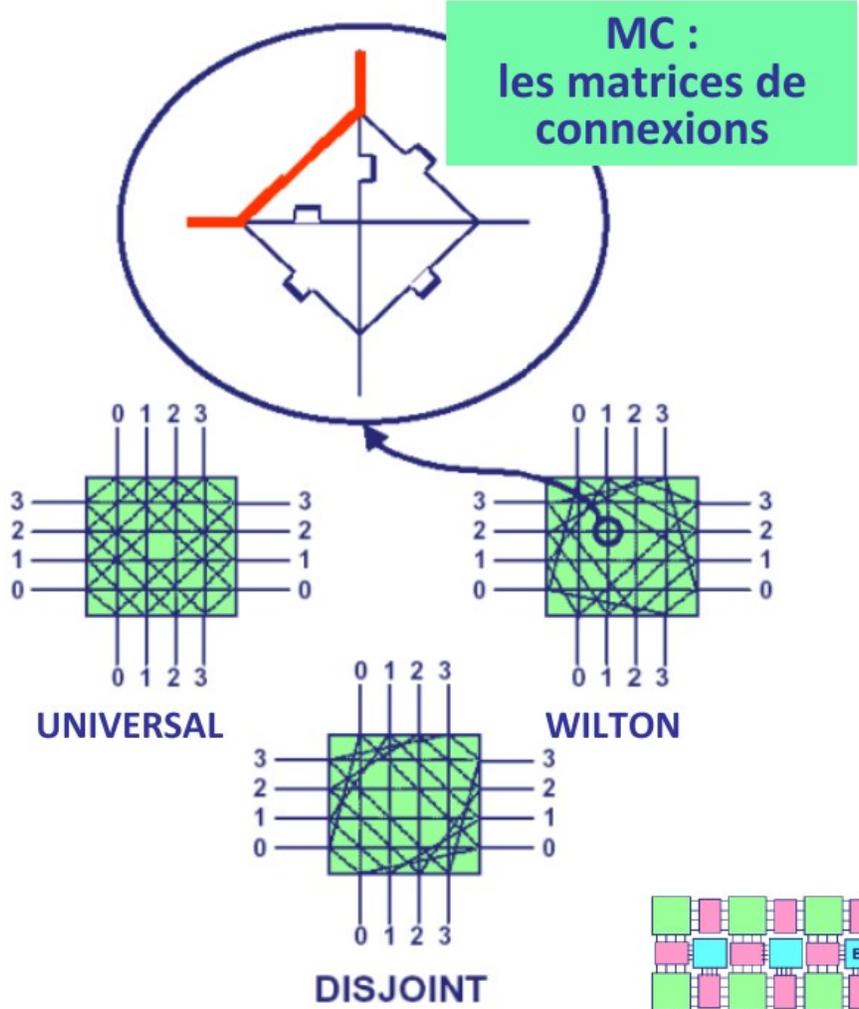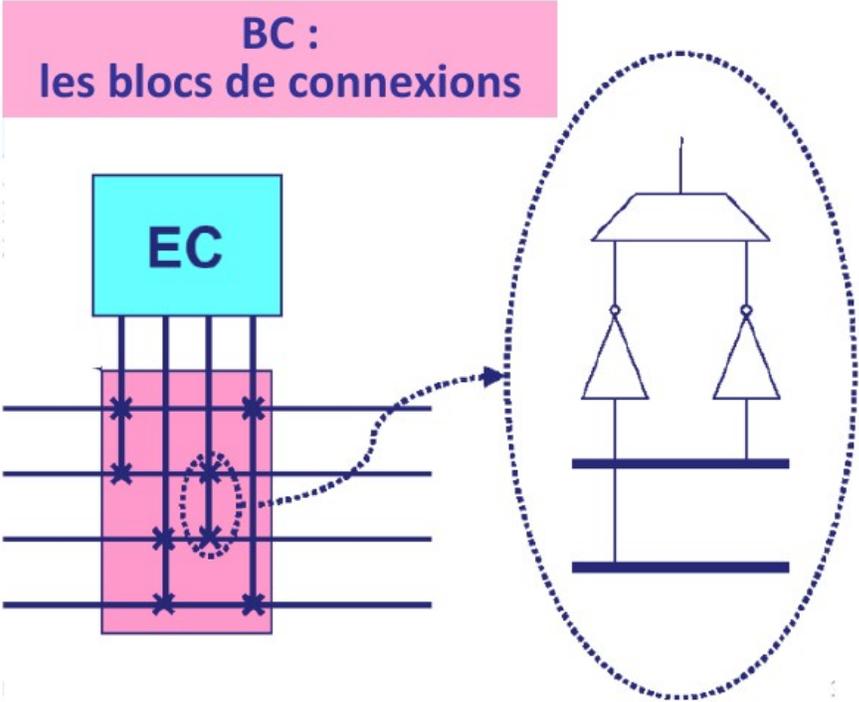

Les **blocs de connexions** assurent la connexion des éléments configurables

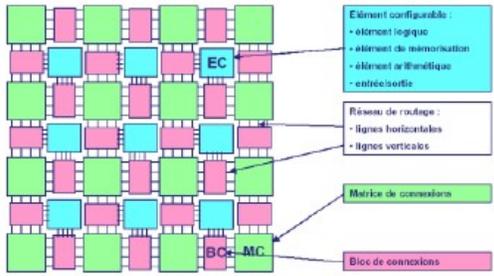
Les **matrices de connexions** assurent la connexion des blocs de connexions



# Structure interne d'un FPGA : principe

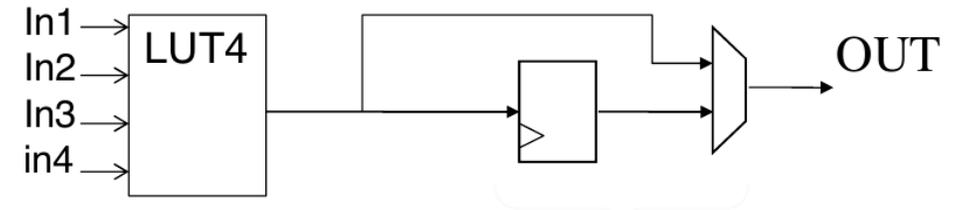**Cellule = LUT (+ bascule)**

Element logique de base ...  
(de base = techno d'il y a 30 ans...)



Une partie "LUT" s'occupe de l'équation logique/combinatoire  
– Ici à 4 entrées

On utilise (ou pas) un bascule en sortie grâce à un multiplexeur  
– Contrôle du multiplexeur : bit de configuration

Si pas besoin d'équation logique devant, on en met quand même une :  
–  $F(in_1, in_2, in_3, in_4) = in_1$


# Structure interne d'un FPGA : principe

Lien entre LUT et equation logique ...

On aimerait :  $out = F(in_1, in_2, in_3, in_4)$

On formalise :  $out = (in_1 \text{ ET } in_2) \text{ OU } (in_1 \text{ ET } in_3) \text{ OU } (in_2 \text{ ET } in_4)$

On imagine :

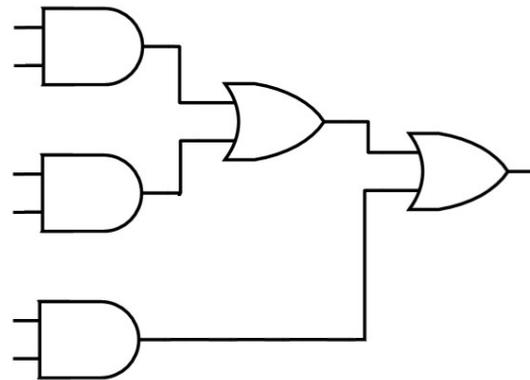

Mais on a uniquement besoin de ....

# Structure interne d'un FPGA : principe

## Lien entre LUT et equation logique ...

Ça :

In1	In2	In3	In4	out
0	0	0	0	0
0	0	0	1	0
0	0	1	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	0	0
0	1	0	1	1
0	1	1	0	0
0	1	1	1	1
1	0	0	0	0
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	0	1	1	1
1	1	0	0	1
1	1	0	1	1
1	1	1	0	1
1	1	1	1	1

In	out
0000	0
0001	0
0010	0
0011	0
0100	0
0101	1
0110	0
0111	1
1000	0
1001	0
1010	1
1011	1
1100	1
1101	1
1110	1
1111	1

ADDR	out
0	0
1	0
2	0
3	0
4	0
5	1
6	0
7	1
8	0
9	0
A	1
B	1
C	1
D	1
E	1
F	1

# Structure interne d'un FPGA : principe

Lien entre LUT et equation logique ...

Une LUT<sub>4</sub> est une mémoire de 16x1bit

Chacun des 4 bits d'adresse représente une entrée de l'équation combinatoire

La mémoire est remplie à la configuration

Le contenu de la mémoire est la table de vérité recherchée

Look Up Table (EN) : Table de correspondance (FR)

Aujourd'hui :

selon technos et vendeurs : LUT<sub>6</sub> → LUT<sub>8</sub>

Pour les plus grandes équations :

On combine les LUTs comme on le ferait avec des portes classiques ...


# Pause : ordres de grandeur

## Carte Nexys 4 / Nexys A7

- Sortie en 2010
- FPGA : Artix 7 – 100
- LUT6 : 63 400
- Bascules (Flip Flops) : 128 800
- Freq typique : 100MHz easy / 200MHz atteignable
- ~ \$350
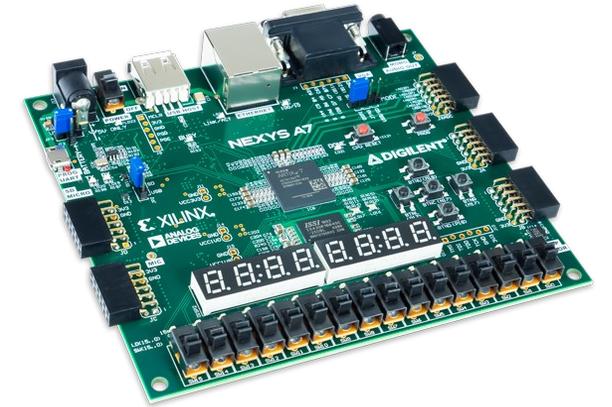
## Virtex Ultrascale+ 13

- Sortie en 2019
- LUT6 : ~ 1 728 000
- Bascules (Flip Flops) : ~ 3 456 000
- Freq typique : 300 MHz easy / 500MHz atteignable
- > \$10000



# Structure interne d'un FPGA : Optimisations

## Interconnexions :

- Système de routage hiérarchique
  - Selon la portée géographique du signal
- Lignes dédiées aux horloges (peu)
- Lignes dédiées aux retenues
  - Locales et rapides

## Compromis de l'architecture :

beaucoup de connexions longues


routage facilité

design plus rapide

**MAIS** : puce moins dense en éléments logiques

placement plus difficile

=> routage complexe ...

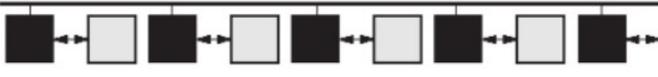24 Horizontal Long Lines 24 Vertical Long Lines	
120 Horizontal Hex Lines 120 Vertical Hex Lines	
40 Horizontal Double Lines 40 Vertical Double Lines	
16 Direct Connections (total in all four directions)	
8 Fast Connects	

# Structure interne d'un FPGA : Optimisations

## Elements logiques :

- Plusieurs LUTs et bascules par élément
  - Artix 7 : 2 LUT6 + 4 bascules
  - Meilleures interconnexions locales
- Possibilité de dissocier les LUTs et les bascules
  - Meilleure densité

# Structure interne d'un FPGA : Optimisations

LUT<sub>4</sub> ? LUT<sub>6</sub> ? LUT<sub>8</sub> ?

On retrouve le même compromis :

- Grandes LUTs => moins de problèmes de routage

Mais :

- Grandes LUTs => moins de LUTs au total (à surface constante)
  - => occupation moins efficace (présence de petites equations)
  - => placement moins optimal
  - => difficultés de routage

# Structure interne d'un FPGA : Optimisations



LUT<sub>4</sub> ? LUT<sub>6</sub> ? LUT<sub>8</sub> ?

Autre aspect : la vitesse

Opération sur 2 registres 18 bits

- LUT<sub>4</sub> => 3 elts traversés
- LUT<sub>6</sub> => 2 elts traversés

Gain en vitesse 50 %

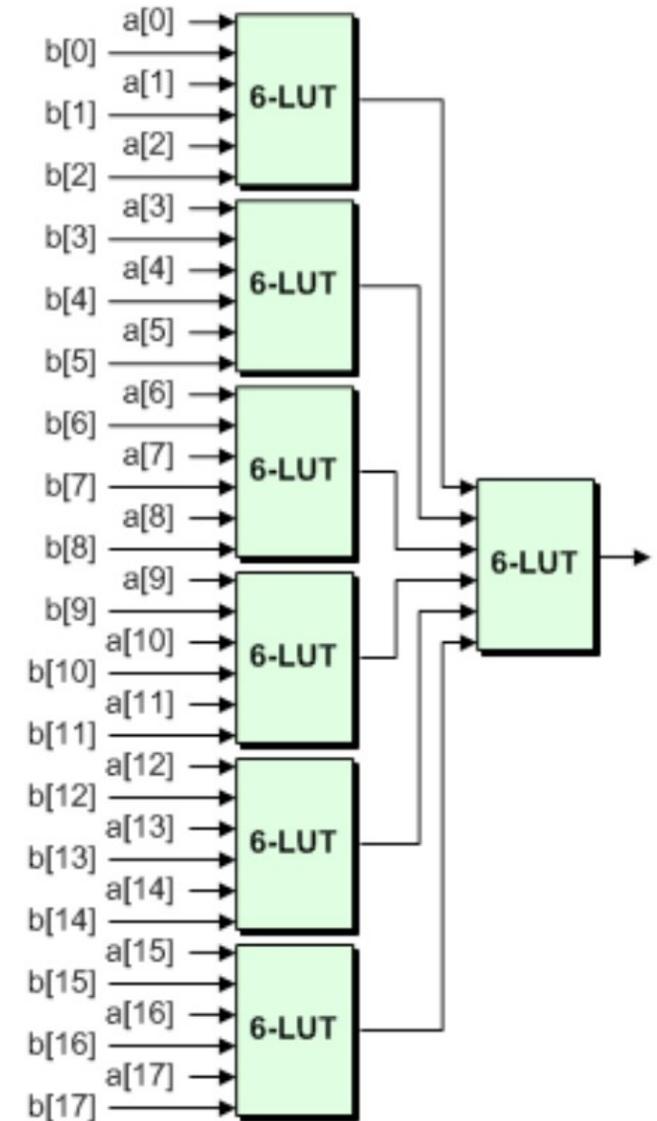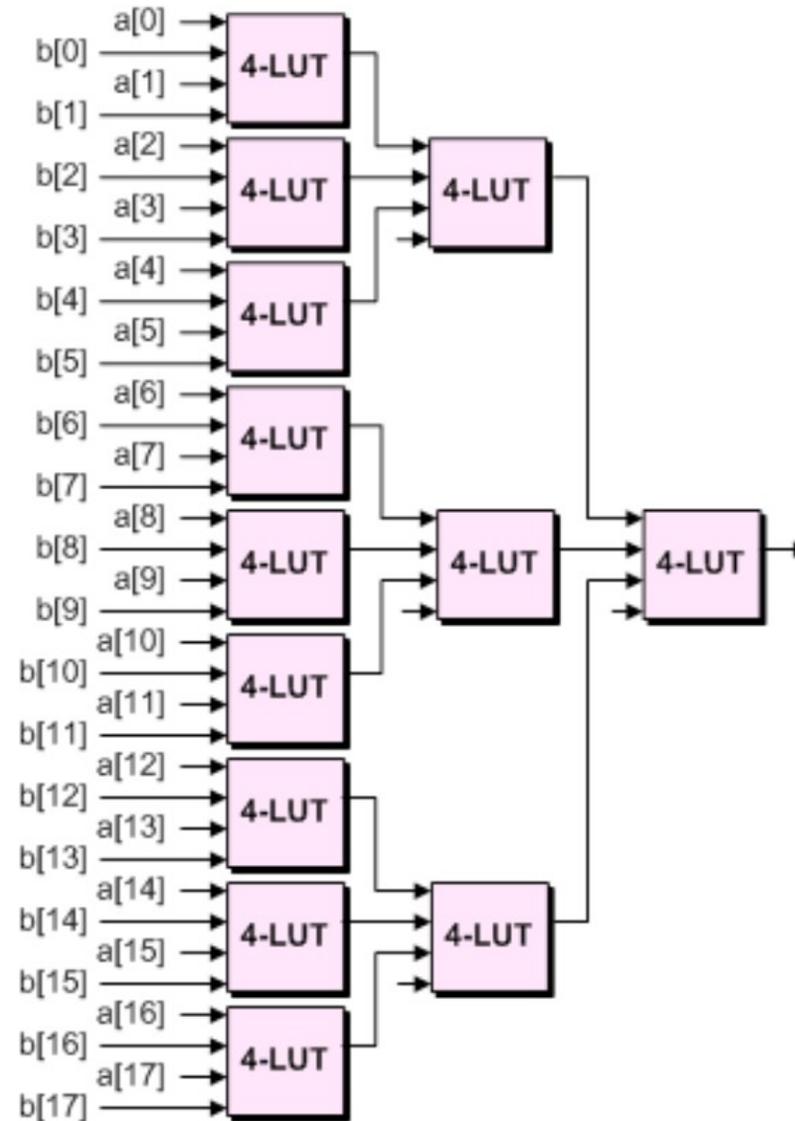


# Structure interne d'un FPGA : Optimisations

## Maximisation du rendement des LUTs

- 6 entrées ... mais 2 sorties
- Basé sur 2 LUT<sub>5</sub>
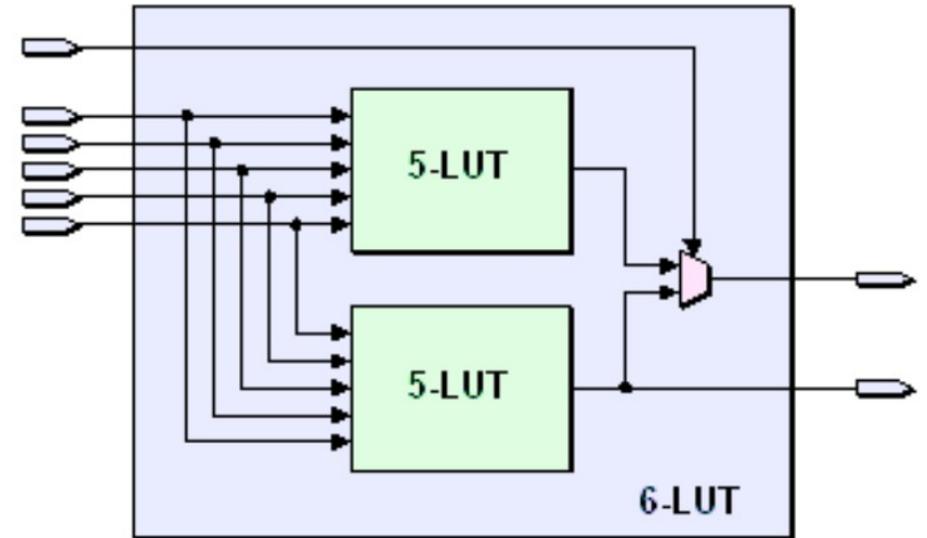
## Fonctions implémentées :

- 1 equation à 6 entrées
- 2 equations
  - 5 entrées identiques
  - 4 entrées chacune dont 3 communes
  - 3 entrées chacune dont 1 commune
  - ...



# Structure interne d'un FPGA : Optimisations

## Maximisation du rendement des LUTs

### Autres usages détournés des LUTs :

- **Registre à décalage**
  - **Config = chargement série ; le circuit existe déjà**
- **Mémoire (après tout... c'en est une)**
  - **Référencé comme LUTRAM dans le rapport de synthèse**
  - **Utilisable en lecture asynchrone (fait pour ça à la base...)**
- **Qques transistors associés pour les additionneurs/soustracteurs**
  - **Propagation rapide de la retenue**
  - **Utilisation d'un maximum d'entrées**
- ...

# Structure interne d'un FPGA : Optimisations

On peut TOUT faire avec les blocs logiques ...  
Les blocs sont assez optimaux pour avoir une bonne densité

## MAIS



Certaines structures de calcul se retrouve TRÈS souvent dans les designs...

- On augmente encore les perfs en mettant des versions précablées de ces structures
- Degré de configurabilité faible, mais suffisant pour être très générique



# Structure interne d'un FPGA : Blocs matériels

## Besoin d'optimiser la multiplication

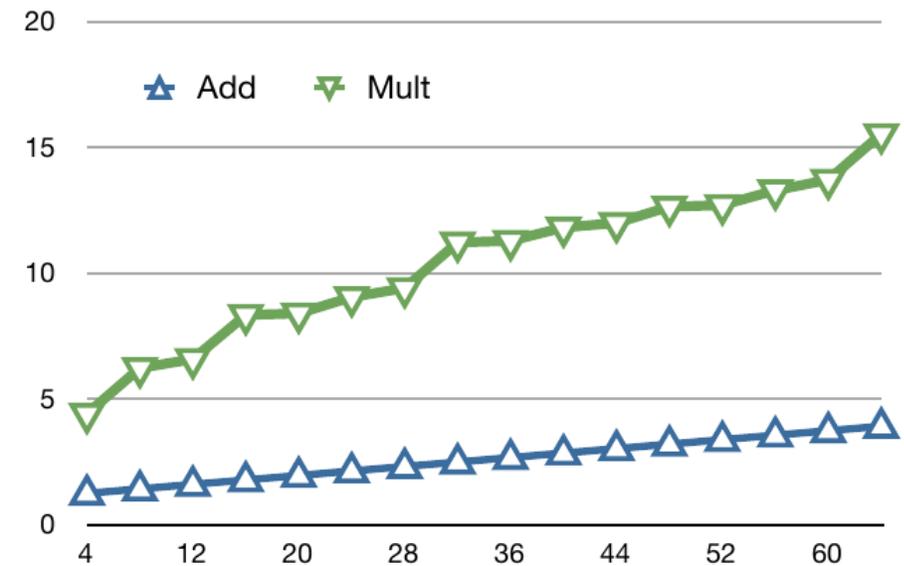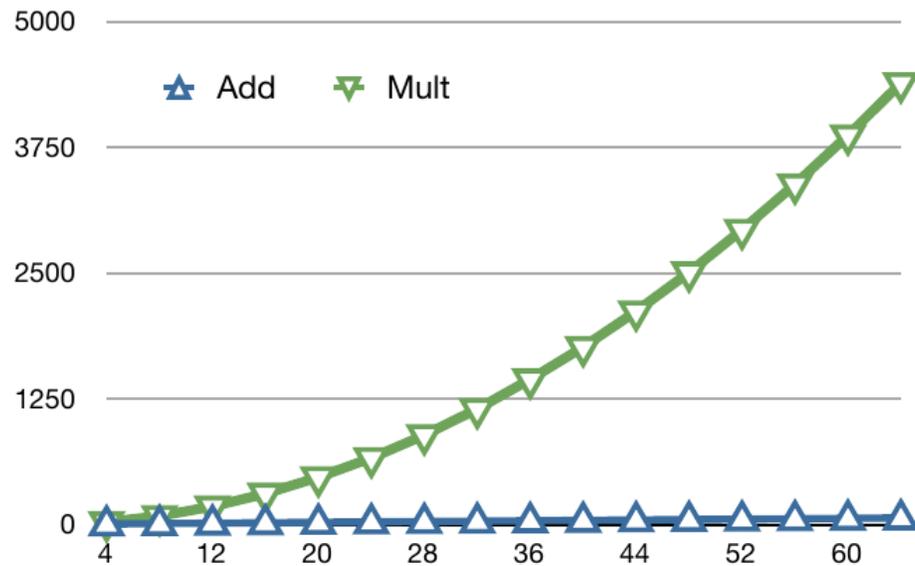

**Figure 2 :** *Évolution de caractéristiques des opérateurs (Add/Mult) entiers sur FPGA*  
(a) Occupation en nombre de LUTs (b) Evolution du chemin critique en nanosecondes


## Utilisation d'un bloc dédié : le bloc DSP

# Structure interne d'un FPGA : Blocs matériels

DSP : pour optimiser la multiplication

- Mult 25 x 18
- Preadditionneur
- Accumulateur

A7-100 : 240  
VU13P : 12 288

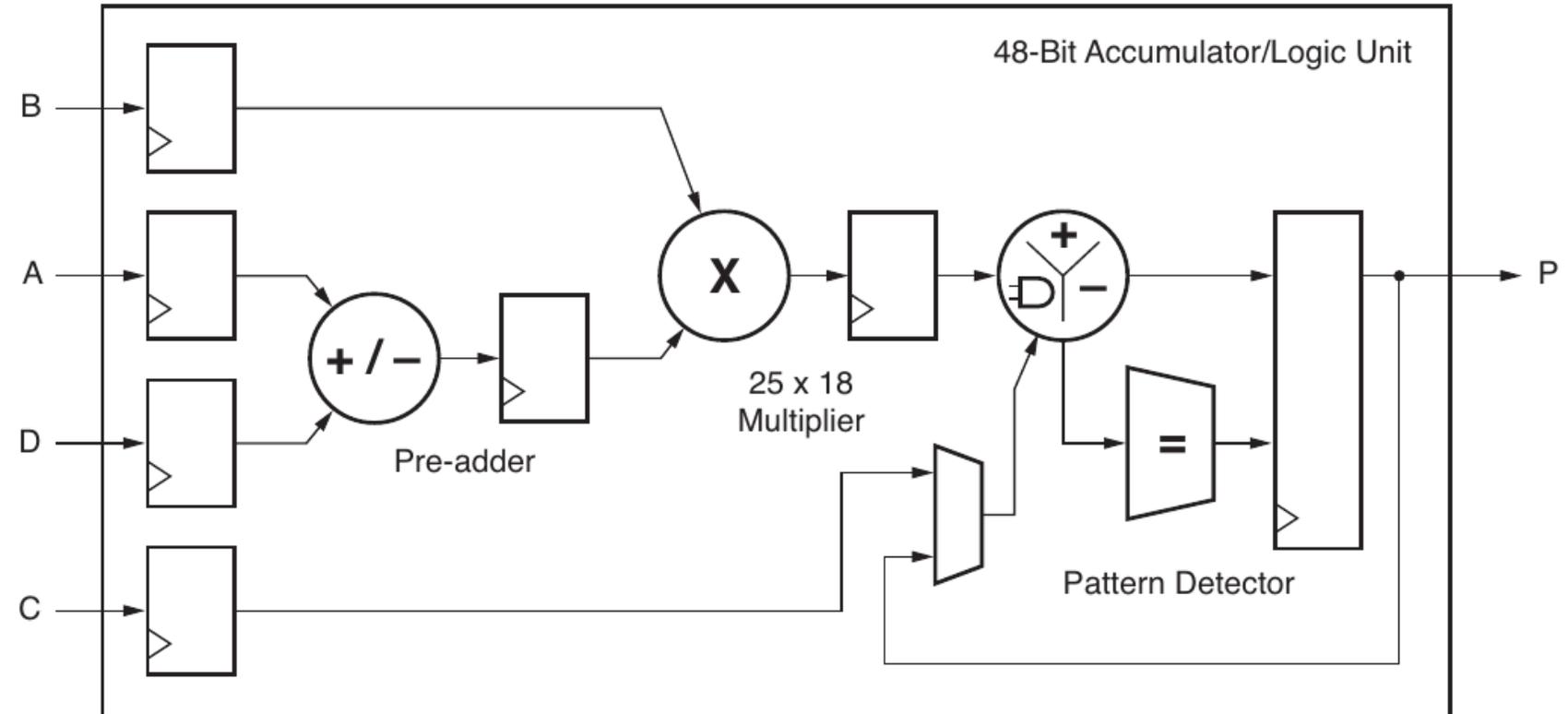

# Structure interne d'un FPGA : Blocs matériels

Comment utiliser un bloc DSP ?

=> faire confiance aux outils de synthèse...

... sans oublier qu'ils ne font pas de miracle

```
signal a : unsigned(15 downto 0) ;  
signal b : unsigned(15 downto 0) ;  
signal c : unsigned(15 downto 0) ;
```

...

...

```
process (clk)  
begin  
    if rising_edge (clk) then  
        c <= a*b ;  
    end if ;  
end process ;
```

# Structure interne d'un FPGA : Blocs matériels

## Et la mémoire ???

- Mémoire distribuée (utilisant les bascules)
- LUTRAMs : peu efficaces si fortement combinées

## BlockRAM (ref Xilinx AMD : BRAM36)

- Jonction de 2 RAMs 18kb
- Ajout de logique supplémentaire pour macrofonctions (FIFO, ...)

## Inconvénient : accès limités !

- 2 ports => 2 opérations max (R ou W) par bloc et par front d'horloge
- Chaque port a sa propre horloge
  - Utilisable pour passer des données d'un domaine à l'autre

# Structure interne d'un FPGA : Blocs matériels

**BlockRAM : géométrie configurable :**

- **16k x 1 bit**
- **8k x 2 bits**
- **4k x 4 bits**
- **2k x 9 bits**
- **1k x 18 bits**
- **512 x 36 bits**

**Données synchrones**

**Registre intégré pour données / adresse**

**A7-100 : 135**

**VU13P : 2688**

# Structure interne d'un FPGA : Blocs matériels

## Utiliser un Bloc RAM :

### “inférence”

- Déclarer un type vecteur de `std_logic_vector` / `unsigned` / ...
- Déclarer un signal de ce type
- Restrictions d'usage :
  - Utilisation d'un seul index de lecture/écriture (simple accès)
  - Utilisation de deux index maximum (mémoire double accès)

### “instanciation”

- Sous forme d'IP
- Macro *constructeur*

# Structure interne d'un FPGA : Blocs matériels

Pour aller encore plus loin :

- Blocs de gestion d'horloges
  - Génération d'horloges de fréquences différentes
  - Génération de phases supplémentaires
  - Synchro sur horloge externe
- Blocs de communication haute vitesse
  - Sur Artix 7 : débit max : 800MBps / 1200MBps (selon le "speed grade")
  - Sur Virtex : débit max 32GBps (sur un sous-ensemble de broches)
- Interfaces standard (PCIe / Ethernet)

# Structure interne d'un FPGA : Blocs matériels

Pour aller encore encore plus loin :

- Processeur complet
  - Jusqu'à 4 coeurs
  - C'est le domaine du SoPC (system on programmable chip)
  - Pour la 3A / Systèmes embarqués
- On fait fonctionner ENSEMBLE, sur la même puce
  - Des éléments d'archi matérielle
  - Du logiciel

# Et là ? On fume quoi ?

Autres trucs complètement barrés mais possibles :

- Des modules spécifiques permettent de manipuler la config du FPGA depuis l'archi qui tourne dessus !!!
  - Contrôle d'intégrité / chiffrement
  - Test de robustesse
  - Sauvegarde de l'état matériel du système
- Il est possible de modifier la configuration d'une partie pendant que l'autre partie fonctionne : reconfiguration dynamique partielle
  - Si des fonctions ne sont jamais **nécessaires** simultanément, pas besoin qu'elles soient **disponibles** simultanément : on utilise les mêmes ressources matérielles
- Autoreconfiguration dynamique partielle :
  - Toujours utile dans les satellites ...

# Tous les FPGAs sont-ils faits de la même manière ?

Pour un même fondeur :

- Même bibliothèque de fonctions sur tous les FPGAs
  - Évolutions d'une génération à l'autre
  - Variation sur le nombre et la proportion des ressources
- Même stratégie de routage
  - Variations possibles selon la taille du circuit
- Possibles variations sur la techno silicium
  - Densité
  - Consommation
  - Timing

=> objectif : limiter la complexité du synthétiseur

# Tous les FPGAs sont-ils faits de la même manière ?

D'un fondateur à l'autre :

- Principes fondamentaux identiques
- Architectures différentes
  - Stratégie de routage local / global différente
- Éléments aux optimisations différentes :
  - Exemples (non exhaustif)

	Altera / Intel	Xilinx / AMD
Élément de base	Adaptive Logic Module (ALM) - 2 ou 4 LUT8 - 4 FF	Slice - 2 LUT6 - 4 FF
LUT	- 8 entrées - dissociables	- 6 entrées - 2 sorties
BRAM	- 9kbits* - clk par fonction - quad-half-ports*	- 2 x 18kbits - clk par port - dual-ports
DSP*	- 27 x 27 ou 2 x (18 x 19) - acc 64 bits - Floating point	- 27* x 18 - acc 48 bits

# Tous les FPGAs sont-ils faits de la même manière ?

## Optimiser son code / architecture

- Les langages (VHDL, verilog, ...) sont synthétisables sur tous les FPGAs
- Optimisations génériques :
  - Construction de pipeline / machine d'état
    - Réduction du chemin critique
  - Mutualisation de données
    - Stockage en mémoires "bloc"
- Optimisations spécifiques à la cible
  - Gestion des ports d'accès à la RAM
  - Choix de géométrie pour réduire le nombre de BRAMs
  - Choix de précision pour réduire le nombre de blocs DSP

En écrivant du VHDL, il faut penser "composants"

- si on pense "ressource FPGA" le design devient optimisé pour une cible donnée

# Logiciels de synthèse ...

## Constructeurs :

- Altera / Intel : Quartus
- Xilinx / AMD : VIVADO / VITIS
- Lattice : Diamond
- ATMEL / Microchip : Libero / SmartHLS
- ...

## Editeurs logiciel CAO :

- Mentor Graphics
- CADENCE
- Synopsys
- ...

# Logiciels de synthèse ...

## Passerelles depuis langages “classiques”

HDL coder : MATLAB / simulink → verilog / VHDL

- Brutal, mais efficace en temps de développement
- Peu de contrôle (pour un elec habitué au codage VHDL/Verilog)

Synthèse à partir de C / C++ :

- High Level Synthesis (HLS)
- Complexité au niveau des I/Os
- Il faut guider le synthétiseur pour obtenir un résultat intéressant
  - Pas de salut sans une idée de l'architecture recherchée

Tentatives de passerelle : Python → verilog / VHDL

- Faux amis : codage de style HDL avec syntaxe et objets python

# Concept d'IP

## IP : Intellectual Property

- Module déjà codé (par quelqu'un d'autre)

## Inutile de réinventer la roue (Design For Reuse)

- Conçu par des spécialistes
- Performances très prédictibles
- Temps conception (très) raccourci
- Prix variable :
  - En \$ / € / ¥
  - Si c'est gratuit, c'est vous le produit !
    - “fidélisation” du client par un constructeur
    - Tentative d'éviction d'un concurrent
    - Démonstration technologique

# Concept d'IP

## IP : Intellectual Property

- Module déjà codé (par quelqu'un d'autre)

## Inutile de réinventer la roue (Design For Reuse)

- Conçu par des spécialistes
- Performances très prédictibles
- Temps conception (très) raccourci
- Prix variable
- Parfois inévitable
  - I/Os spéciales
  - Utilisation de ressources matérielles spécifiques

# Concept d'IP

## Exemples :

- Interface :
  - UART / PCI / CAN / IEEE1394 / USB / SDRAM / HDMI / ...
- TSI :
  - Conversion de couleur / FFT / filtre / entrelacement / ...
- Communication :
  - Ethernet MAC / Wi-Fi / modulation / ...
  - chiffrement / compression / correction d'erreur ...
- Système :
  - Processeur / Contrôleur de bus / Périphérique / ...
- Calcul :
  - Diviseur / cordic / FPU / ...

# Les SoPCs

## Système sur puce programmable

- On utilise le FPGA pour implanter (au moins) un processeur
  - Calcul violent / bas niveau => partie logique du FPGA
  - Calcul itératif / haut niveau => logiciel sur le processeur
  - Dans le FPGA, les éléments sont au plus proche
    - Grande efficacité dans les échanges

# Les SoPCs :

## Processeur "softcore" :

- Codé en verilog ou VHDL

## On peut dimensionner le processeur aux besoins logiciels

- 8, 16, 32, 64 bits ?
- Mode FSM / pipeline
- Complexité de ALU / FPU

## Possible aussi d'ajouter des instructions/fonctions spécifiques

- Nombre et latence des Interruptions
- MACC en 1 instruction
- ...

## Multiples compromis possibles

# Les SoPCs

## Processeur "hardcore"

- Module précâblé
- Très puissant / compact (non limité par la techno FPGA)
- Économie de silicium pour les besoins standards
- Architecture courante et reconnue
  - Gérés par GCC
  - OS disponibles

# Les SoPCs

## Inconvénients :

- Fini le parallèle / concurrent
  - Interconnexion par bus partagé
- Dépendance TOTALE du fournisseur / des outils
  - Xilinx / AMD : migration sans préavis de PowerPC vers ARM (2011)
  - Softcore : pas d'autre mainteneurs
    - Xilinx / AMD : PicoBlaze / MicroBlaze
    - Altera / Intel : Nios / Nios II / Nios V
- Complexité de la chaîne de développement
  - Codesign / Cosimulation